



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

课程报告

开课学期: 2022 夏季

课程名称: 计算机设计与实践

项目名称: 基于 miniRV-1 的 SoC 设计

项目类型: 综合设计型

课程学时: 56 地点: T2605

学生班级: 11 班

学生学号: 200111102

学生姓名: 张奕桢

评阅教师: _____

报告成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2022 年 7 月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请同学们自行扩页。原则上一定要把报告写详细，能说明设计的成果、特色和过程。报告应该详细叙述整体设计，以及设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

设计的功能描述（含所有实现的指令描述，以及单周期/流水线 CPU 频率）

在 Minisys 开发板上实现了单周期 CPU，完成了 24 条指令


1. R 型指令：add, sub, and, or, xor, sll, srl, sra
 2. I 型指令：addi, andi, ori, xori, slli, srli, srai, lw, jalr
 3. S 型指令：sw
 4. B 型指令：beq, bne, blt, bge
 5. J 型指令：jal
- 单周期频率为 25MHZ

设计的主要特色（除基本要求以外的设计）

1. 在写回 PC 的 WB 阶段，对于各条指令的 PC 计算和写回放在最后执行，从而在流水线设计的时候能够实现更好地五级流水。
2. 在 B 型指令判定的时候，采用了单线判定，只根据一个信号给出是否进行地址跳转，而非多信号。

资源使用、功耗数据截图（Post Implementation; 含单周期、流水线 2 个截图）


以下是示例，请贴自己的图。

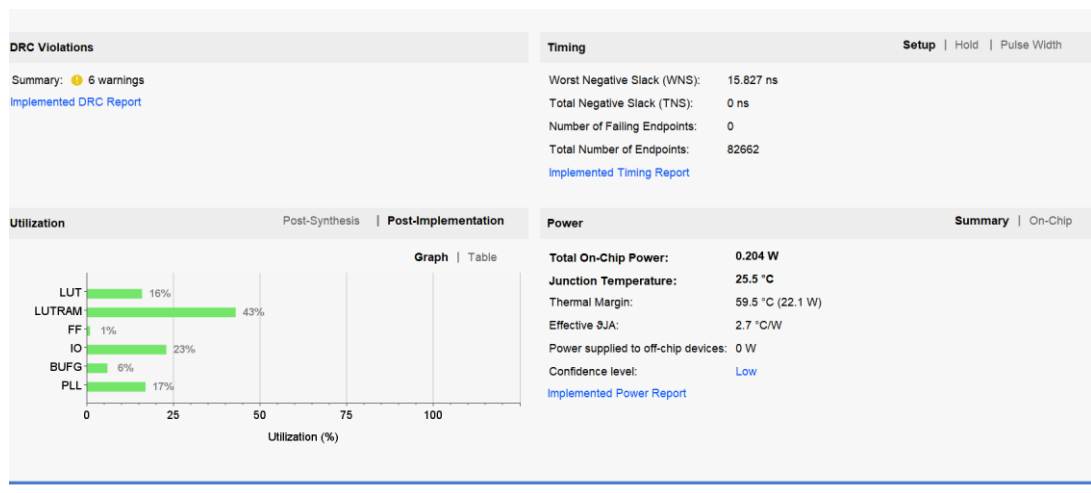

1 单周期 CPU 设计与实现

 1.1 单周期 CPU 整体框图

要求：无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，以及说明每个模块的功能含义。



分为五个模块,IF、ID、EX、MEM、WB(没有实体画出来,只有线连接)

IF:取指模块,根据内部 PC 给出 `instruction` 和 `PC4(pc+4)`(用于 `jalr` 的地址存储)。

ID:译码模块,根据 IF 模块传递过来的 `instruction` 给出控制信号: `sext_op`、`wd_sel`、`rf_we`、`B_wire`、`alub_sel`、`branch`、以及经过内部寄存器根据指令内寄存器的地址给出 `rdata1`、`rdata2`、`imm`

EX:执行模块,进行运算功能,根据 `rdata1`、`rdata2`、`imm` 和相应的控制信号,运算得出 `result` 结果


MEM:存储器模块,对应的是内存的存储和读取,接口对应地址,时钟,写使能,读数据,写数据,模块用 `dram` 实现

WB:写回模块,对应的是 RF 寄存器的写入包括计算后的新地址,立即数 `imm`,运算后的新结果等,还有另一部分是 IF 模块的地址写回。

1.2 单周期 CPU 模块详细设计

要求：画出各个模块的详细设计图，包含内部的子模块，以及关键性逻辑；标出子模块接口信号名、各信号线的信号名和位宽，并有详细的解释说明。

(除了 ALU 单独画了出来，剩下的模块细节在如下图中显示)

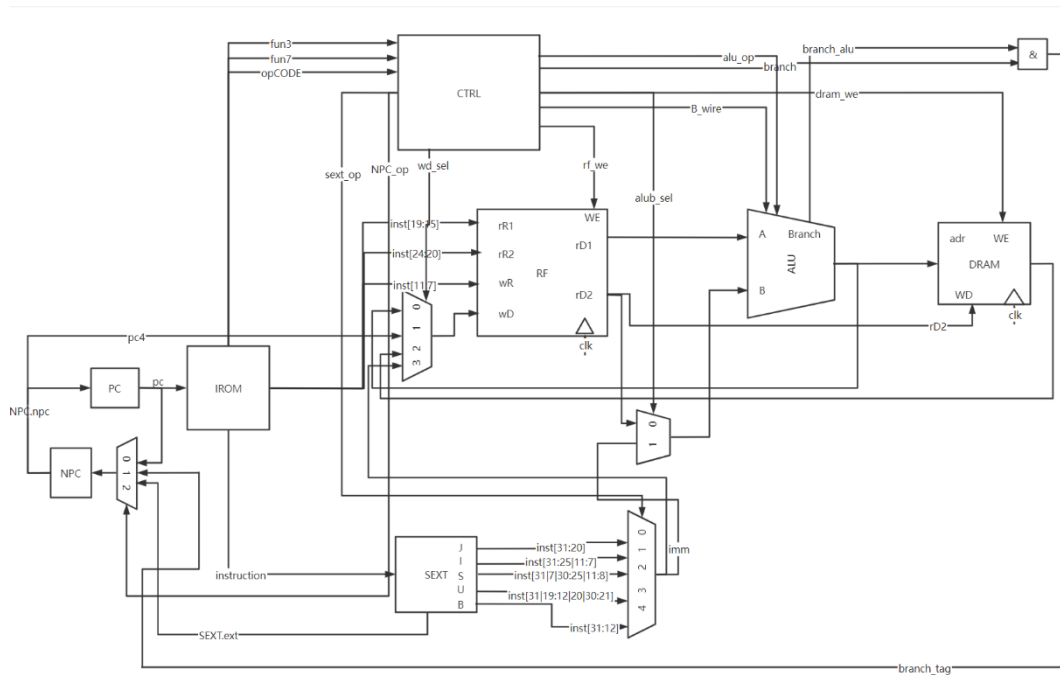

```
4 module IF_pc(  
5     input clk,  
6     input rst_n,  
7     input [31:0] npc,  
8     output [31:0] pc,  
9     output [31:0] pc4  
10  
11 );  
12  
13     reg [31:0] pc_reg;  
14     always@(posedge clk or negedge rst_n) begin  
15         if(~rst_n) begin  
16             pc_reg <= -4;  
17  
18         end  
19         else begin  
20             begin  
21                 pc_reg = npc;  
22             end  
23         end  
24     end  
25     assign pc=pc_reg;  
26     assign pc4=pc+4;  
27  
28 endmodule
```

其中的 IF 部分就是包括的 pc 部件和 IROM 部件,负责根据 clk 信号提取 IROM 中的 pc[31:0]地址以及指令 instruction[31:0]

```

4 module NPC(
5     input [31:0] pc,
6     input [31:0] pc_reg,
7     input [1:0] npc_op,
8     input branch_tag,
9     input [31:0] rs1,
10    input [31:0] imm,
11    output [31:0] npc
12
13 );
14    reg [31:0] npc_reg;
15    always@(*) begin
16
17        case(npc_op)
18            2'd0:begin
19                npc_reg=pc+32'd4;
20            end
21            2'd1:begin
22                case(branch_tag)
23                    1'd0:npc_reg=pc+32'd4;
24                    1'd1:npc_reg=pc_reg+imm;
25                endcase
26            end
27            2'd2:begin
28                npc_reg=pc_reg+imm;
29            end
30            2'd3:begin
31                npc_reg=rs1+imm;
32            end


```

然后就是 ID 模块，其中包括了 CTRL 部件、RF 部件以及 SEXT 部件，根据上一模块 IF 提供的 pc 地址和指令信息，解析出 fun3[2:0]、fun7[6:0]、opCODE[6:0] 确定指令类型，CTRL 负责提供向后续模块提供 sext_op[2:0]、rf_we、wd_sel[1:0] NPC_op[2:0]、alub_op、B_wire、alu_op、branch，RF 则根据解析出来的 Rr1, Rr2, wr 还有多路选择器得出来的 wd 进行寄存器堆的相关逻辑，对应输出寄存器堆内存储的[31:0]rdata1,rdata2,SEXT 部件则根据从 instruction 得出来的 imm 根据对应的指令给出扩展后的立即数[31:0]imm

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3
4  module idecode(
5      input clk,
6      input [4:0]raddr1, //rs1
7      input [4:0]raddr2, //rs2
8      input [4:0]waddr, //rd
9      input we, //w?????
10     input [31:0]wdata, //d?????
11     output [31:0]rdata1, //rs1??????
12     output [31:0]rdata2, //rs2??????
13
14 );
15     reg [31:0]reg_array[31:0]; //???????
16     always @(posedge clk) begin
17         if(we) reg_array[waddr] <= wdata;
18     end
19     assign rdata1 = (raddr1 == 5'b0) ? 32'b0 : reg_array[raddr1];
20     assign rdata2 = (raddr2 == 5'b0) ? 32'b0 : reg_array[raddr2];
21
22
23 endmodule

```

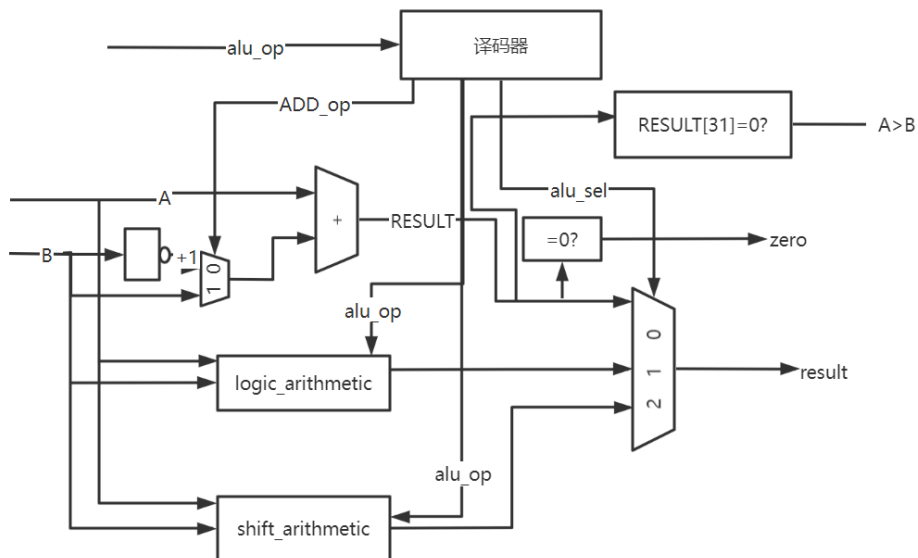


```

H:/project_3/project_3.srscs/sources_1/new/execute.v
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module execute(
4      input [31:0] A,
5      input [31:0] B,
6      input [2:0] alu_op,
7      input [1:0] B_wire,
8      input branch,
9      output branch_alu_wire,
10     output [31:0] result_wire
11 );
12     reg branch_alu;
13     reg [31:0] result;
14     assign result_wire = result;
15     assign branch_alu_wire = branch_alu;
16     always@(*)begin
17         case(alu_op)
18             `ADD:begin
19                 result=A+B;
20             end
21             `SUB:begin
22                 result=A-B;
23             end
24             `AND:begin
25                 result=A&B;
26             end
27             `OR:begin
28                 result=A|B;
29             end
30             `XOR:begin
31                 result=A^B;
32             end
33             `NOT:begin
34                 result=~A;
35             end
36             `SHL:begin
37                 result=A<<B;
38             end
39             `SHR:begin
40                 result=A>>B;
41             end
42             `SAR:begin
43                 result=A>>B;
44             end
45             `SLL:begin
46                 result=A<<B;
47             end
48             `SRL:begin
49                 result=A>>B;
50             end
51             if(branch)begin
52                 case(B_wire)
53                     2'b00:begin//beq
54                         if(A==B)branch_alu=1;
55                     else branch_alu=0;
56                     end
57                     2'b01:begin//bne
58                         if(A==B)branch_alu=0;
59                     else branch_alu=1;
60                     end
61                     2'b10:begin//blt
62                         if(A[31]&&B[31]&&A<B)branch_alu=1;
63                     else if(A[31]&&~B[31])branch_alu=1;
64                     else if(~A[31]&&~B[31]&&A<B)branch_alu=1;
65                     else branch_alu=0;
66                     end
67                     2'b11:begin//bge
68                         if(A==B)branch_alu=1;
69                     else if(A[31]&&B[31]&&A>B)branch_alu=1;
70                     else if(~A[31]&&B[31])branch_alu=1;
71                     else if(~A[31]&&~B[31]&&A>B)branch_alu=1;
72                     else branch_alu=0;
73                     end
74                 endcase
75             end
76             else branch_alu=0;
77         end
78     endmodule

```

EX 模块，则只有 ALU 部件，根据 alu_op 选择对应的 ALU 计算方式，而 A,B 则对应的 rdata1, rdata2，根据对应的选择传入 ALU，进行相关的计算，根据相

应的运算，给出是否跳转的信号 `branch_alu`, 对应的是 B 型指令是否进行跳转的信号，外部接口引入 `alu_op[2:0]`, 根据 `alu_op`, 选择进行运算的种类，对 `A[31:0]`, `B[31:0]` 进行补码运算，特殊的有 B 型指令的相关赋值操作，要根据 B 型指令的判断条件给出是否跳转的信号 `branch_alu`，同时给出判定大小的逻辑条件判定


```
//DRAM
dram u_dram (
  .clk      (clk),           // input wire clka
  .a        (waddr_tmp[15:2]), // input wire [13:0] addra
  .spo      (rdata_dram),     // output wire [31:0] douta
  .we       (dram_wen),       // input wire [0:0] wea
  .d        (wdata)           // input wire [31:0] dina
);
```

MEM 模块则主要负责存取信息，也只有 DRAM 模块，由 IP 核实现，需要给出是 `addr`, `we` (是否写入内存)，`WD[31:0]` 表示的是写入的数据，`rdata[31:0]` 则表示的是读出的数据。

WB 模块负责写回寄存器堆和 PC 地址，因此没有具体的模块，更多的是信号的传导，在 NPC 模块和 `Wd` 处体现

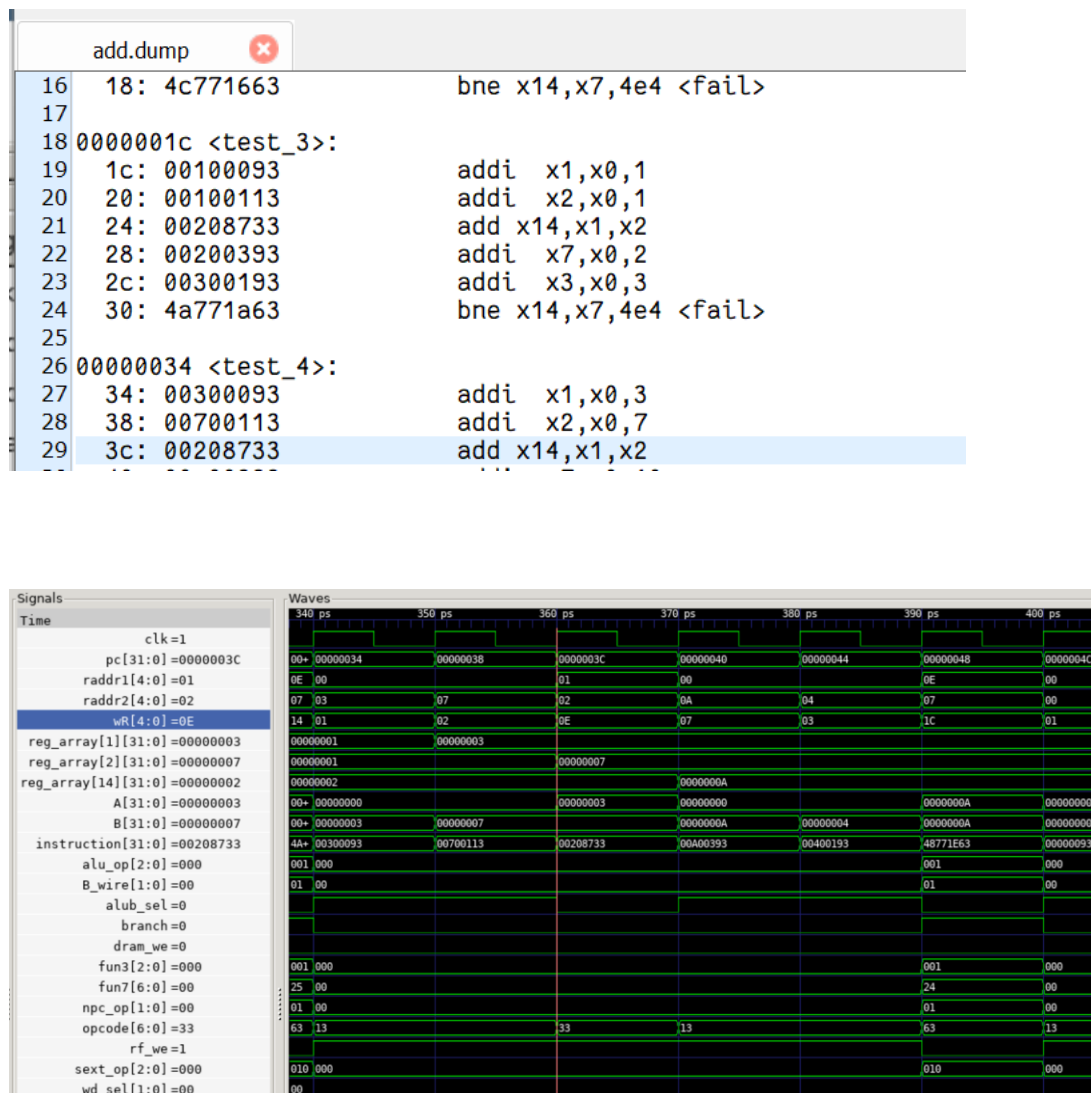1.3 单周期 CPU 仿真及结果分析

要求：包含逻辑运算、访存、分支跳转三类指令的仿真截图以及波形分析；每类指令的截图和分析中，至少包含 1 条具体指令；截图需包含信号名和关键信号号。




根据 $pc=0x0000003c$ ，得出对应的 $0x00208733$ instruction 根据此进入到 ID 阶段，并根据指令分解得出相关的控制信号，以及 $rd1=1, rd2=2$ ，在寄存器堆 RF 内解析出对应寄存器堆内的数据分别为 3、7，根据指令信号 $alu_op=add$ 到了下个时钟阶段进行加和运算，得出结果 10 也就是 (0A)，而由于 add 指令没有访存需求，因此到达 WB 阶段，根据 $wr=14$ 也就是 (0E)。

```

10 00000004 <reset_vector>:
11 4: 000020b7      lui x1,0x2
12 8: 00008093      addi x1,x1,0 # 2000 <begin_signature>
13 c: 00aa0137      lui x2,0xaa0
14 10: 0aa10113      addi x2,x2,170 # aa0aa <_end+0xa9e07a>
15 14: 0020a023      sw x2,0(x1)
16 18: 0000a703      lw x14,0(x1)


```

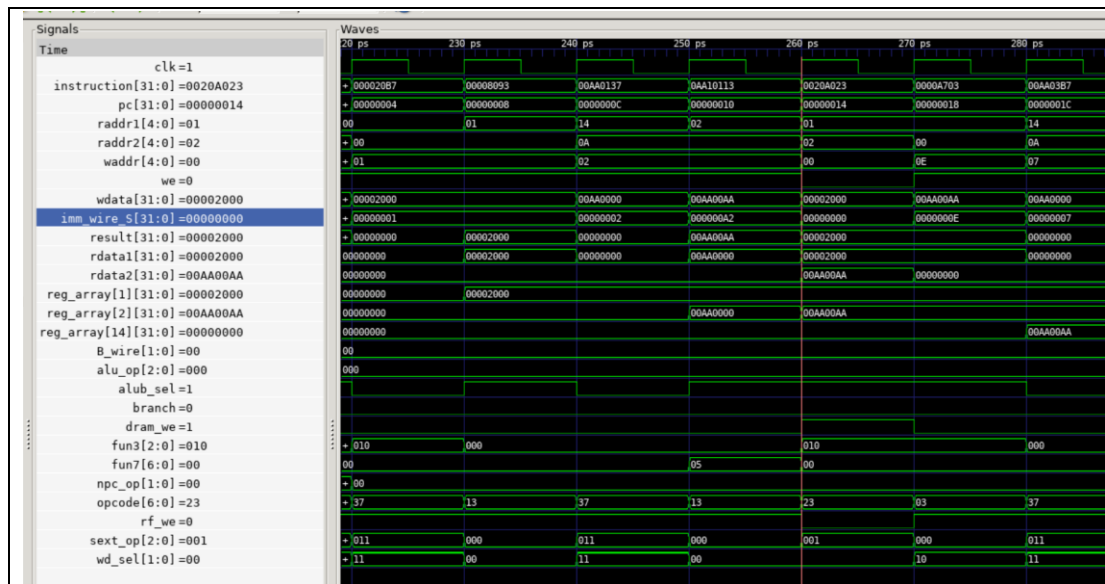

主要分析 sw 和 lw 两条涉及到存取的指令

分析得知 $x2=aa00aa$, 当 $pc=14$ 的时候, 根据分析可以得出 $rs2=2, rs1=1$.

 指令要将 $x2$ 内的数据存储在 $x1$ 寄存器内数据对应的内存地址当中去, 当 clk 上升的时候实现, 可以看到 $x1$ 内的数据为 2000, 进入 alu 以后由于 $alu_op=add$, 对应的是 $rs1$ 对应的数据和 $imm=0$ 相加和得到 $result=2000$ 对应是否写入内存由给出的控制指令 $dram_we=1$ 实现写入操作, 在下一个时钟写入, 最后由于不需要写回 RF 寄存器堆, 因此 WB 阶段只有 pc 的写回, 而且是正常 +4 操作。



Lw 指令是用来验证之前存入内存的 $x1$ 对应地址出的数据是否正确, 显然可以解析指令为 0000a703, 再根据 ID 阶段的指令拆解规则, 得到 $rd=14(0E), rs1=1$, 同样的是进入 alu 后的加和操作 ($ALU_op=add$), 得出依然要读取的是 $rdata1+imm=2000$, 然后进入到 MEM 阶段, 将最终结果存储到 RF ($rf_we=1$ 表示写入寄存器 $rd=14$) 可以看到最后 $rd[14]$ 内的数据为之前存入的数据 AA00AA

beq.dump

1

2 beq: file format elf32-littleriscv

3

4

5 Disassembly of section .text.init:

6

7 00000000 <_start>:

8 0: 0040006f jal x0,4 <reset_vector>

9

10 00000004 <reset_vector>:

11 4: 00200193 addi x3,x0,2

12 8: 00000093 addi x1,x0,0

13 c: 00000113 addi x2,x0,0

14 10: 00208663 beq x1,x2,1c <reset_vector+0x18>

15 14: 2a301863 bne x0,x3,2c4 <fail>

16 18: 00301663 bne x0,x3,24 <test_3>

17 1c: fe208ee3 beq x1,x2,18 <reset_vector+0x14>

Time

clk=1

pc[31:0]=0000001c

npc[31:0]=00000018

npc_op[1:0]=01

instruction[31:0]=FE208EE3

reg_array[1][31:0]=00000000

reg_array[2][31:0]=00000000

B_wire[1:0]=00

alu_op[2:0]=001

alub_sel=0

branch=1

dram_we=0

fun3[2:0]=000

fun7[6:0]=7F

npc_op[1:0]=01

opcode[6:0]=63

rf_we=0

sext_op[2:0]=010

wd_sel[1:0]=00

branch_alu=1

Waves

220 ps

230 ps

240 ps

250 ps

260 ps

270 ps

280 ps

跳转指令以 beq 为例：分析 pc=14 时候的跳转

根据前面的指令可以看到 x1=x2=0，有用的信号为 beq 指令解析出来的 rs1=x1，rs2=x2，进入 alu 之后，进行比较得出的结果用 branch_alu 判别，可以看到此时为 1，由于是跳转指令因此在 ID 阶段将能跳转的信号 branch 赋值为 1，两者取并为 1，实现跳转跳转后的地址

npc_op[1:0]=01	00	01	
in0[31:0]=00000000	00000000		
in1[31:0]=00000014	0000+ 00000010	00000014	00000020
in2[31:0]=0040006F	0040006F		
in3[31:0]=0000000C	00000000	0000000C	FFFFFFFC
out[31:0]=00000000	00000000		
in2[31:0]=0040006F	0040006F		
opcode[6:0]=63	13	63	


此时的 npc_op 为 1，与 offset 相加得到最终地址 18

.13.

2 流水线 CPU 设计与实现

2.1 流水线的划分

要求：画出流水线如何划分，说明每个流水级具备什么功能、需要完成哪些操作。

 

流水线分为 5 级，为 IF, ID, EX, MEM, WB


(1)IF 取指(instruction fetch),从 IROM 获取下一条指令

(2)RD 读取寄存器(read register),读取该指令的源寄存器域指定的 CPU 寄存器的内容。

(3)ALU 算术逻辑单元(arithmetic/logic unit)在一个时钟周期内完成算术或者逻辑操作。

(4)MEM 访问内存(memory),该阶段指令可以读写 dram 中的内存变量。

 (5)WB 写回寄存器(write back),将操作结果值写道寄存器堆以及 pc 写回操作中。



2.2 流水线 CPU 整体框图

要求：无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，以及说明每个模块的功能含义。

```

reg [31:0] pc_IF_to_ID_reg;
reg [2:0] fun3_IF_to_ID_reg;
reg [2:0] fun7_IF_to_ID_reg;
reg [6:0] opCODE_IF_to_ID_reg;
reg [31:0] pc4_IF_to_ID_reg;
reg [31:0] instruction_IF_to_ID_reg;
reg [4:0] rR1_IF_to_ID_reg;
reg [4:0] rR2_IF_to_ID_reg;
reg [4:0] wR_IF_to_ID_reg;
reg [1:0] NPC_op_reg_IF_to_ID;

reg [1:0] npc_op_wire_reg_ID_to_ALU;
reg rf_we_wire_reg_ID_to_ALU;
reg [1:0] wd_sel_wire_reg_ID_to_ALU;
// reg [2:0] sext_op_wire_reg_ID_to_ALU;
reg [2:0] alu_op_wire_reg_ID_to_ALU;
// reg alub_sel_wire_reg_ID_to_ALU;
reg branch_wire_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] imm_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] rdata1_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] rdata2_reg_ID_to_ALU;
// reg [31:0] rdata2_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] rdata2_from_RF_reg_ID_to_ALU;
reg [1:0] B_wire_reg_ID_to_ALU;
reg dram_we_wire_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] pc4_from_alu_reg_ID_to_ALU;
reg [4:0] wR_ID_to_ALU_reg;
reg [1:0] NPC_op_reg_ID_to_ALU;
reg [31:0] pc_ID_to_ALU_reg;

reg branch_tag_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] result_from_alu_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] rdata2_from_RF_reg_ALU_to_MEM;
reg dram_we_wire_reg_ALU_to_MEM;
reg [1:0] wd_sel_wire_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] pc4_from_alu_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] imm_reg_ALU_to_MEM;
reg [4:0] wR_ALU_to_MEM_reg;
reg rf_we_wire_reg_ALU_to_MEM;
reg [1:0] NPC_op_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] rdata1_reg_ALU_to_MEM;
reg [31:0] pc_ALU_to_MEM_reg;


```



```

reg [31:0] result_from_alu_reg_MEM_to_WB;
reg [31:0] pc4_from_alu_reg_MEM_to_WB;
reg [31:0] rd_data_from_DRAM_MEM_to_WB;
reg [31:0] imm_reg_MEM_to_WB;
reg [31:0] wR_MEM_to_WB_reg;
reg rf_we_wire_reg_MEM_to_WB;
reg branch_tag_reg_MEM_to_WB;
reg [1:0]NPC_op_reg_MEM_to_WB;
reg [31:0]rdata1_reg_MEM_to_WB;
reg [31:0] pc_MEM_to_WB_reg;

```

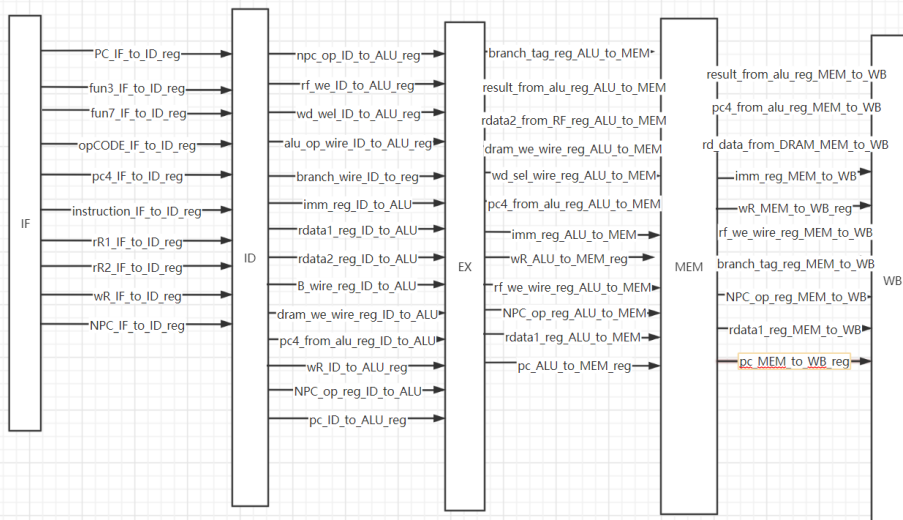

2.3 流水线 CPU 模块详细设计

要求：画出各个模块的详细设计图，包含内部的子模块，以及关键性逻辑；标

出子模块接口信号名、各信号线的信号名和位宽，并有详细的解释说明；此外，必须结合模块图，详细说明数据冒险、控制冒险的解决方法。

2.4 流水线 CPU 仿真及结果分析

要求：包含控制冒险和数据冒险三种情形的仿真截图，以及波形分析。若仅实现了理想流水，则此处贴上理想流水的仿真截图及详细的波形分析。

3 设计过程中遇到的问题及解决方法

要求：包括设计过程中遇到的有价值的错误，或测试过程中遇到的有价值的问题。所谓有价值，指的是解决该错误或问题后，能够学到新的知识和技巧，或加深对已有知识的理解和运用。

首先是 trace 中 pc 地址的问题一开始没有初始化,导致一开始 cpu 无法工作,后来重新分析原理和过程才进行修正。
然后就是根据 trace 中的各种错误,一步步修正指令中的错误,有方向性的找到了自己写的内容中的各种问题
最后就是上版上的写外设,有很多原理上没有弄懂的问题,导致一开始并不知道如何下手,后来明白原理以后就会很快,还有就是实际上板的时候接口对错问题,也反映了一开始的时候没有想清楚哪个接口对应哪个接口,理论没有想清楚之前,就盲目下手,耽误了很多的时间。

4 总结

要求：谈谈学完本课程后的个人收获以及对本课程的建议和意见。请在认真总结和思考后填写总结。

首先是实际完全靠自己没有询问相关同学上手了 cpu 的实际操作，而不是只是停留在理论层面，另外也学习了代码层面的实践经验，反过来也对很多计算机结构和体系的内容也有了更为深刻的理解。课程建议的话，仇老师很认真负责，希望老师明年安排些助教，这样可以轻松些，然后就是实际的课程讲授的内容可以更多和大家的进度匹配些，受到期末考试的影响，一开始没有把重心放到上面，后来也只是写了理想流水，没有更多的时间去进一步的调试仿真。